


Assignment 02 :-

Date: _____

AHMER AQEEL (15960) BS-Cs

Question no 1: Design full adder and draw logic diagram?

Inputs			Outputs	
A	B	C	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

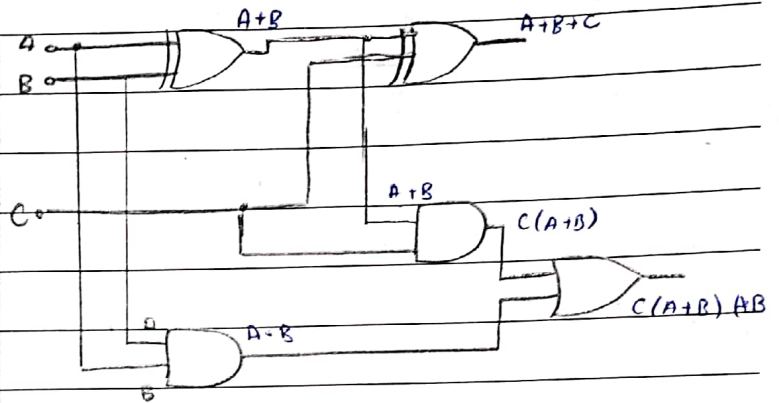

GATE LEVEL DIAGRAM :-

Question no 2: Design 1 to 4 line decoder with the help of Truth Table also draw gate level diagram!


Input		Outputs			
A ₁	A ₀	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$D_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_0$$

$$D_1 = \bar{A}_1 A_0$$

$$D_2 = A_1 \bar{A}_0$$

$$D_3 = A_1 A_0$$

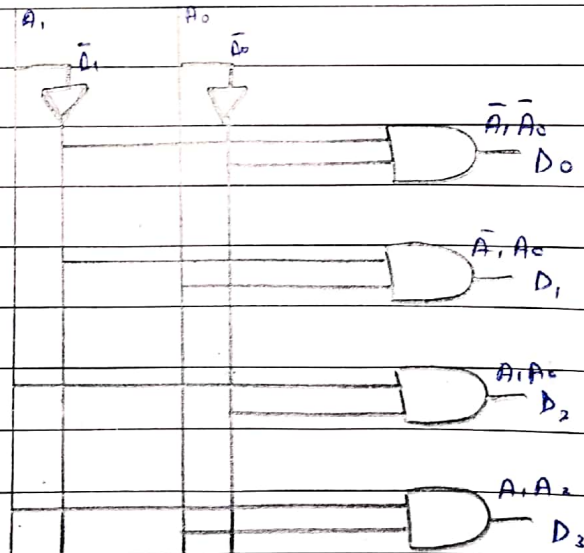

GATE LEVEL DIAGRAM :-

Q no 3: Design 4 input multiplexer and also write mathematical equation.


S_1	S_0	X
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

$$Y_0 = D_0 \bar{S}_1 \bar{S}_0$$


$$Y_1 = D_1 \bar{S}_1 S_0$$

$$Y_2 = D_2 S_1 \bar{S}_0$$


$$Y_3 = D_3 S_1 S_0$$

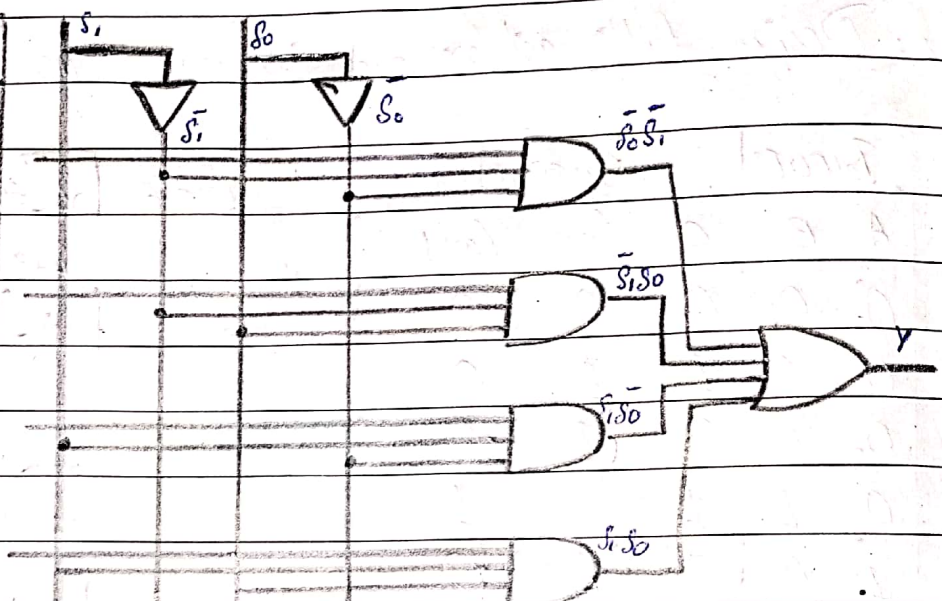

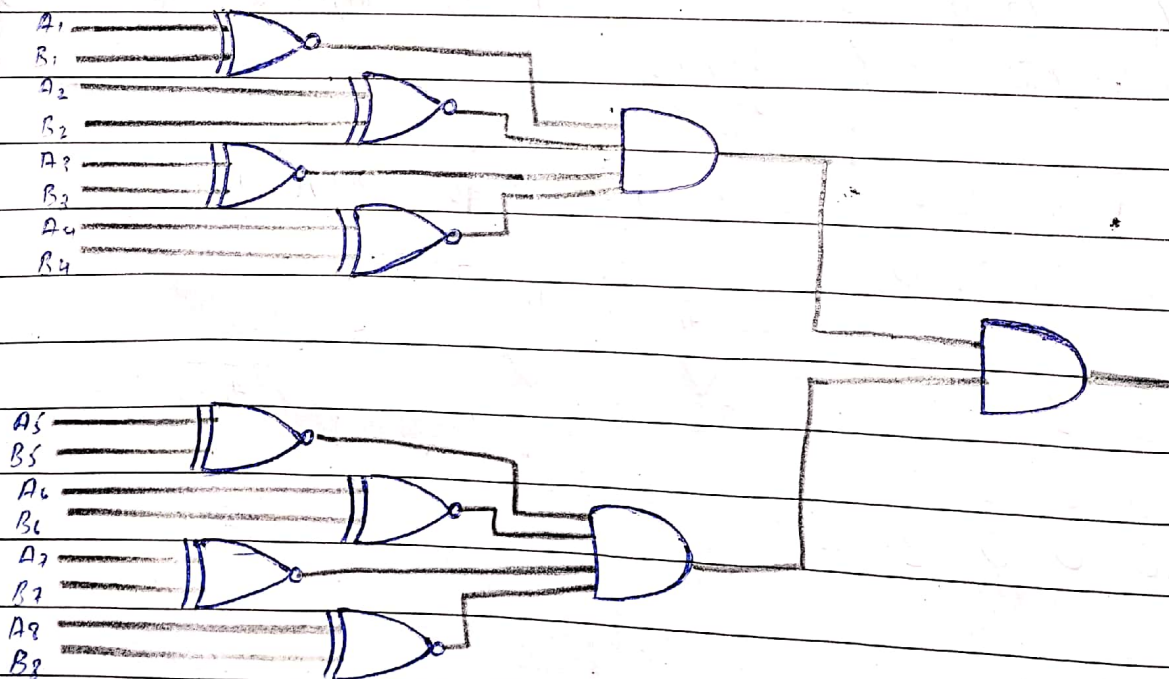
Q no 4: Design comparator to compare two 8 bit numbers with the help of gate level diagram.



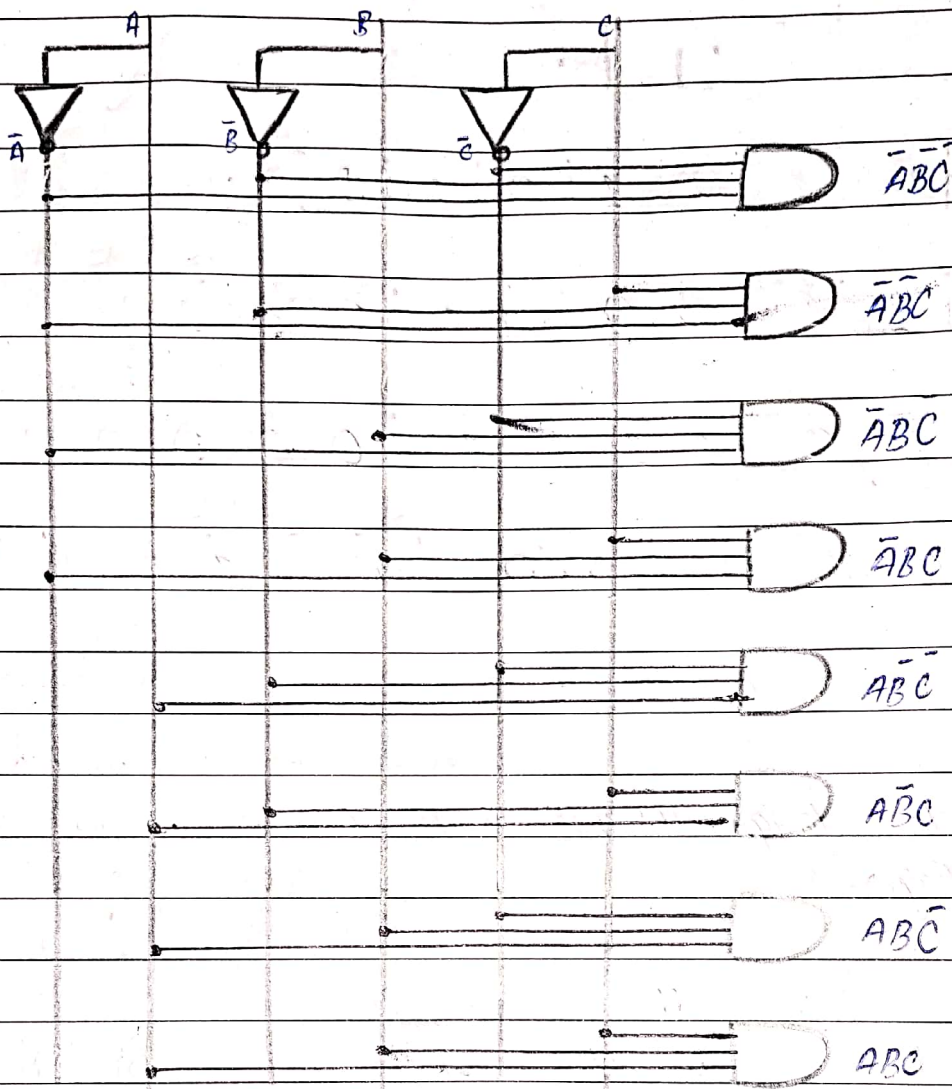Q_{no} 5: Design 8 bit Demultiplexer with gate level diagram?



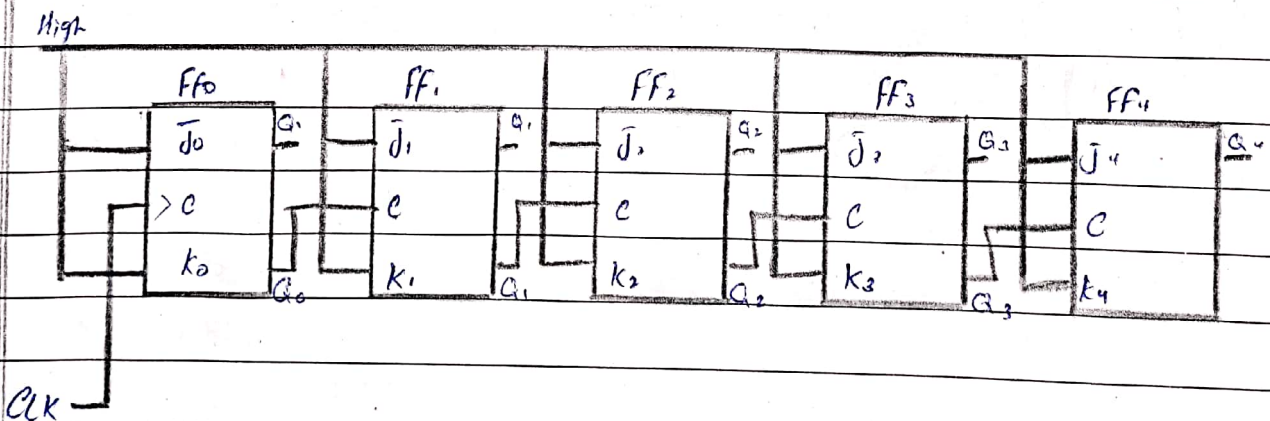Q_{no} 6: How to design 5 bit asynchronous counter? also draw wave form.



WAVE FORM:

clk :

A 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

C 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q_{no 7}: How to design 4 bit shift Register? Draw a complete diagram?

